



第六章 典型接口芯片原理和应用

7.1 简单I/O接口电路及其应用

7.2 可编程计数器/定时器8253及其应用

7.3 可编程外围接口芯片8255A及其应用

7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A及其应用



7.1 简单I/O接口电路及其应用

一. I/O接口的功能

1. 采用I/O接口的必要性

计算机和外设之间的信息交换带来一些问题：

- 速度不匹配
- 信号电平不匹配
- 信号格式不匹配
- 时序不匹配

因此I/O设备不能直接与CPU的系统总线相连，必须在CPU与外设之间设置专门的接口电路来解决这些问题。



2. 接口的功能:

- ① 设置数据缓冲器以解决两者速度差异所带来的不协调问题
- ② 设置信号电平转换电路
- ③ 设置信息转换逻辑以满足对各自格式的要求
- ④ 设置时序控制电路来同步CPU和外设的工作
- ⑤ 提供地址译码电路, 使CPU在同一时刻只能选中某一个I/O端口。

I/O接口电路是外设和计算机之间传送信息的交换部件, 也称为界面, 它使两者之间能很好地协调工作, 每一个外设都要通过接口电路才能和主机相连。





可编程输入输出接口芯片

- 随着大规模集成电路技术的发展,出现了许多通用的可编程接口芯片,可用它们来方便地构成接口电路。后面几章将介绍常见的可编程I/O接口芯片的原理、编程方法及与CPU的连接方法。
 - 可编程中断控制器8259A
 - 可编程计数器/定时器8253
 - 可编程外围接口芯片8255A
 - 串行通信和可编程接口芯片8251A
 - A/D和D/A转换芯片。
- 本章介绍最常用的简单I/O接口芯片,主要有缓冲器(Buffer)和锁存器(Latch)。





二、简单的输入输出接口芯片

1. 缓冲器74LS244和74LS245

- ◆ 连接在总线上的缓冲器都具有**三态输出**能力。
 - ◆ 在CPU或I/O接口电路需要输入输出数据时，在它的使能控制端EN（或G）作用一个低电平脉冲，使它的内部的各缓冲单元接通，即处在输出**0或1**的透明状态。数据被送上总线。
 - ◆ 当使能脉冲撤除后，它处于**高阻态**。这时，各缓冲单元像一个断开的开关，等于将它所连接的电路从总线脱开。
- ◆ 74LS244和74LS245就是最常用的数据缓冲器。除缓冲作用外，它们还能提高总线的驱动能力。



(1) 74LS244 — 单向数据缓冲器

  

- 8个三态缓冲单元，分成两组，分别由门控信号 $\overline{1G}$ 和 $\overline{2G}$ 控制。 $\overline{1G}$ 和 $\overline{2G}$ 为低电平时，数据传送；高电平时，输出高阻态。
- 单向缓冲器，只能从A端到Y端。

- 8个双向、三态缓冲器。
- 门控信号输入端 $\overline{G}$ 。
- 方向控制端 DIR ，高电平时，数据从A端传向B端；低电平时，从B端传向A端。




2. 锁存器74LS373

- 锁存器具有暂存数据的能力，能将数据锁住，在输出控制信号的作用下将数据传送出去。74LS373是一种常用的8D锁存器，它可以直接挂在总线上，并具有三态总线驱动能力。
- 两个控制输入端：输入使能端 **G** 和允许输出端 **$\overline{OE}$** 。
- **$\overline{OE}$ 为低时**：**G为高时**，D端数据到O端；**G为低时**，O端将是前面锁存的数据，不受D端的变化影响。
- **$\overline{OE}$ 为高时**：输出将呈高阻态。

$\overline{OE}$	G	D	O
低	高	高	高
低	高	低	低
低	低	X	锁存
高	X	X	高阻态

真值表

 




三、I/O端口及其寻址方式

 1. I/O端口

- CPU与外设通信时，传送的信息主要包括数据信息、状态信息和控制信息。
- 这些信息分别进入不同的寄存器，通常将这些寄存器和它们的控制逻辑统称为I/O端口（Port），CPU可对端口中的信息直接进行读写。





a) 数据端口 (Data Port)

用来存放CPU与外设之间交换的数据，长度一般为1-2个字节，主要起缓冲作用。

b) 状态端口 (Status Port)

用来指示外设的当前状态。每种状态用1位表示，由CPU读取。几种最常用的状态位有：

① 准备就绪位 (Ready)

- 针对CPU**输入端口**：**1**：数据寄存器已准备好数据，等待CPU读取，取走后，位清**0**。
- 针对CPU**输出端口**：**1**：输出数据寄存器已空，可以接收下一个数据；新数据到达后，位清**0**。

② 忙碌位 (Busy)

- 表明外设是否能接收数据。**1**：外设忙，暂时不允许CPU送信的数据过来。**0**：外设已空闲，允许CPU发送下一个数据。

③ 错误位 (Error)

- **1**：指示在数据传送过程中出现错误。CPU进行相应的处理，如重新传送或中止操作等。



c) 命令端口 (Command Port)

- 也称为控制端口 (Control Port)，用来存放CPU向接口发出的各种命令和控制字，以便控制接口和设备的动作。
- 常见的命令信息有**启动位、停止位、允许中断位**等。
- 接口芯片不同，控制字的格式和内容是各不相同的，常见的控制字有**方式控制字、操作命令字**等。

- ★ 在微型计算机系统中，CPU通过接口和外设交换数据时，只有输入 (IN) 和输出 (OUT) 两种指令，所以只能把状态信息和命令信息当作数据来传送，并且**将状态信息作为输入数据，控制信息作为输出数据**，于是**三种信息都可以通过数据总线来传送了**。
- ★ 这三种信息被送入三种不同端口的寄存器，因而能实施不同的功能。



2. I/O端口的寻址方法

CPU对外设的访问实质上是对I/O接口电路中相应端口的访问，因此和存储器一样，也需要由译码电路来形成I/O端口地址。

- a) 存储器映像寻址方式 (Memory Mapped I/O)
- b) I/O单独编址方式



a) 存储器映像寻址方式 (Memory Mapped I/O)

- 把系统中的每一个I/O端口看作一个存储单元，并与存储单元一样统一编址。访问存储器的所有指令均可用来访问I/O端口，不用设置专门的I/O指令。
- 实际上是把I/O地址映射到存储空间，作为整个存储空间的一小部分。
- 适用于不包括专门I/O操作指令的CPU
 - **优点：**简化了指令系统的设计，不必包含I/O操作指令；能用功能强的存储器指令，操作方便灵活；I/O地址空间可调。
 - **缺点：**I/O端口占用存储器的地址空间；译码电路复杂；指令较长，延长了输入输出的操作时间。



b) I/O单独编址方式

- 对I/O端口单独编址来构成一个I/O空间，不占用存储空间，用专门的IN和OUT指令来访问端口。
- Intel 8086和8088等采用这种方式。
- 在8086中，用地址总线的低16位来寻址I/O口。输入和输出端口可用相同的地址。CPU中的 $M/\overline{IO}$ 控制信号用来区分是I/O寻址和存储器寻址。
- **优点：**将I/O指令和访存指令区分开，使程序清晰，可读性好；I/O指令较短，执行速度快，也不占用内存空间；I/O译码电路较简单。
- **缺点：**CPU指令系统必须有专门的IN和OUT指令，没有访存指令的功能强。CPU必须提供区分存储器和I/O读写的控制信号（如8086的 $M/\overline{IO}$ 信号等）。



四、CPU与外设间的数据传送方式

- 软件实现：程序控制方式、中断方式。
- 硬件实现：DMA方式。


1. 程序控制方式

① 无条件方式（同步传送方式）

- ◆ 最简单的传送方式，主要用于对简单的外设进行操作，或者外设的定时是固定的或已知的场合。
- ◆ 程序可以不必检查外设的状态，而在需要进行I/O操作时，直接执行I/O指令。



无条件传送方式

 


简单输入端口

CPU查询按键开关的状态

- 开关连接到三态缓冲器，缓冲器输出端接到CPU的数据总线。
 - 开关断开：高电平输入；
 - 开关闭合：低电平输入。
- 执行输入指令，使 $\overline{M/IO}$ 、 $\overline{RD}$ 和片选信号 $\overline{CS}$ 同时变为低电平，经过反向与非门变成有效的低电平开启缓冲器的三态门，使开关的当前状态以二进制的形式被读入CPU。
- 检查字节各位的内容，就能了解各开关当前状态。



无条件传送方式

 

简单输出端口

控制LED显示器的点灭

- 用一个由锁存器构成的输出端口来把LED接到计算机的数据总线上，并串接一个限流电阻，共阴连接。
- 点燃LED的位是1，灭的是0。
- 输出指令使 $\overline{M/IO}$ 、 $\overline{WR}$ 和片选信号 $\overline{CS}$ 同时变低，相与后的低电平信号经反相后出发锁存器。
- 由于锁存器的作用，输出值能一直保持到下一个输出指令到达为止，这段时间内，LED的状态也将保持不变。




② 条件传送（查询式传送）

- 一般情况下，CPU在执行I/O时，很难保证输入设备总是准备好数据，或是输出设备已经处在接收数据状态。CPU必须先确认外设已处于准备传送数据状态，才能进行传送。
- CPU必须先执行一条输入指令，从外设的状态口读取当前的状态。**如果外设未准备好或处于忙碌状态，则程序要转回去反复执行读状态指令，不断检测外设的状态；直到外设准备就绪为止，然后CPU才可以进行正常的I/O操作。**



A、查询式输入方式

 

- 当输入设备准备好数据后，就向I/O接口电路发一个选通信号。
 - 将外设的数据打入数据锁存器中。
 - 使D触发器的Q端置1，表明数据准备好。
- CPU先执行IN指令读状态口的信息，三态门开启，Q端的1送到D0位，并被读入累加器。
- 程序检测到D0为1后，便执行IN指令读数据口。
 - 开启数据缓冲器，将外设送到锁存器中的数据经缓冲器送到数据总线后进累加器。
 - 将D触发器清0，一次数据传送完毕。




A、查询式输入方式

- 设状态口的地址是PORT_S1,输入数据口的地址是PORT_IN,传送数据的总字节数为COUNT_1:


```
MOV BX,0      ; 初始化地址指针BX
MOV CX,COUNT_1 ; 字节数
READ_S1:IN AL,PORT_S1 ; 读入状态位
TEST AL,01H   ; 数据准备好否?
JZ READ_S1    ; 否, 循环检测
IN AL,PORT_IN ; 已准备好, 读数据
MOV [BX],AL   ; 存到内存缓冲区
INC BX        ; 修改地址指针
LOOP READ_S1  ; 未传送完, 继续传送
```

...

 



B. 查询式输出方式

 


- 当CPU准备向外设输出数据时，先执行IN指令读状态口的信息。三态门开启，从数据总线D1位读入BUSY状态。
 - 若BUSY=1，表示外设正在接收上一个数据的忙碌状态。
 - 只有在BUSY=0时，CPU才能向外设输出新的数据。
- 程序检测到D1(BUSY)为0后，便执行OUT指令输出数据。
 - 选通数据锁存器，将数据送向外设。
 - 选通信号的后沿使D触发器翻转，置Q为高电平，将状态口的BUSY置1。
- 输出设备从接口中取出数据后，就送回一个应答信号ACK，将D触发器清0，即置BUSY为0，允许CPU送出下一个数据。



B、查询式输出方式

- 设状态口的地址是PORT_S2,输出数据口的地址是PORT_OUT,传送数据的总字节数为COUNT_2:
 
```
MOV CX, COUNT_2          ; 传送的字节数
READ_S2: IN AL,PORT_S2    ; 读入状态位
TEST AL,02H              ; 忙否?
JNZ READ_S2              ; 忙, 循环检测
MOV AL,输出数据          ; 不忙
OUT PORT_OUT,AL; 存到内存缓冲区
LOOP READ_S2             ; 未传送完, 循环
...                      ; 已送完
```





2、中断方式

- 用查询方式须反复查询外设的状态。由于许多外设的速度很低，查询等待过程会占去CPU的绝大部分时间，而真正用于数据交换的数据却很少，使CPU的利用率变得很低。为了提高CPU的利用率和进行实时数据处理，CPU常采用中断方式与外设交换数据。
- 采用中断方式后，CPU平时可以执行主程序，只有当输入设备将数据准备好，或输出设备的数据缓冲器已空时，才向CPU发出中断请求。
- CPU响应中断后，暂停执行当前的程序，转去执行管理外设的中断服务程序。其中，用输入或输出指令在CPU和外设之间进行一次数据交换。
- 等输入输出操作完成之后，CPU又回去执行原来的程序。



3、DMA方式

- 中断方式的缺点：无法实现大容量的快速数据交换。
 - 每进行一次传送，CPU都要执行一次中断服务程序，且都要保护和恢复断点，及保护现场等。这些操作与数据传送并无直接联系。
 - 保护和恢复断点使执行部件与总线接口部件不能并行工作，这也会造成数据传送效率的降低。
 - 当CPU与高速I/O设备交换数据，或与外设进行成组数据交换时，中断方式仍显得太慢。
- 为了解决这些问题，提出DMA传送方式。



(1) DMA — Direct Memory Access


- DMA方式也要利用系统的总线来传送数据。
 - 总线由CPU管理，但当外设需要利用DMA方式传送数据时，接口电路可以向CPU要求其出让对总线的控制权，用DMA控制器来取代CPU临时接管总线，控制外设与存储器之间直接进行高速的数据传送，而不要CPU来干预。
 - DMA控制器能给出访问内存所需要的地址信息，自动修改地址指针，设定和修改传送字节数，发出相应的读写信号。DMA传送结束后，它能释放总线，把总线的控制权交换给CPU。
 - DMA方式不需要进行保护和恢复断点及现场之类的额外操作，一旦进入DMA操作，就可直接在硬件的控制下快速完成一批数据的交换任务，数据传送速度取决于外设和存储器的存取速度。



 (2) DMA方式控制器的连线和操作

■ DMA控制器经常与磁盘驱动器、磁带机和数据采集卡等配合使用，来实现这些外设与内存之间的高速数据交换。

■ Intel 8237A是一种较常用的DMA控制器，被用在PC机中，以提高系统存取软驱的速度。





7.2 可编程计数器/定时器8253及其应用

0. 概述

1. 8253的外部引脚及内部结构

2. 8253的工作方式

3. 8253的控制字

4. 8253的应用举例



0. 概述

定时信号的产生

□ 软件编程的方法

□ 硬件的方法

□ 软件定时：设计一个延时子程序，子程序中全部指令执行时间的总和就是该子程序的延时时间。

特点：简单，易实现，需要了解延时子程序中每条指令的执行时间；定时时间不太精确；仅适用于延时时间较短、重复次数有限的场合；占用CPU大量的时间，使CPU的利用率降低。



硬件的方法：利用专用的硬件定时/计数器，在简单软件控制下产生准确的延时时间。

基本原理：

- 通过软件确定**定时/计数器**的工作方式、设置计数初值并启动计数器工作
- 当计数到给定值时，便自动产生定时信号
- 成本不高，程序简单，几乎不占用CPU资源
- 适合长时间、多次重复的定时，也可用于延时时间较短的场合



定时/计数器的计数方式:

□ 加法计数器和减法计数器


□ 加法计数器是每有一个计数脉冲就加1，当加到预先设定的计数值时，产生一个定时信号

□ 减法计数器是在送入计数初值后，每来一个计数脉冲就减1，减到0时产生一个定时信号输出

□ 可编程定时/计数器8253就是一个减法计数器，它是Intel公司专为80×86系列配套开发的16位可编程定时/计数器芯片。



1. 8253的外部引脚及内部结构

 

三通道的16位定时/计数器;


计数器的工作方式及计数常数分别由软件编程选择;


可进行二进制或十进制计数或定时操作;


最高计数频率为2 MHz;

使用单电源+5 V供电;

输入/输出均与TTL电平兼容。

 

 


 

$\overline{\text{CS}}$	$\overline{\text{RD}}$	$\overline{\text{WR}}$	A ₀ A ₁	定义
0	1	0	00	写入计数器0
0	1	0	01	写入计数器1
0	1	0	10	写入计数器2
0	1	0	11	写入控制寄存器
0	0	1	00	读计数器0
0	0	1	01	读计数器1
0	0	1	10	读计数器2
0	0	1	11	无操作
1	×	×	×	禁止使用
0	1	1	×	无操作



内部结构

 



(1) 计数器

- 计数器0、1和2：3个相同的16位减1计数器
- 互相独立按各自的方式进行工作
- 每个计数器都包括一个16位的初值寄存器、一个计数执行单元和一个输出锁存器



计数器工作过程

- 当置入初值后，计数执行单元开始对输入脉冲CLK进行减1计数，在减到0时，从OUT端输出一个信号
- 整个过程可以重复进行
- 计数器既可按二进制计数，也可按十进制计数
- 在计数过程中，计数器还受到门控信号GATE的控制
- 在不同的工作模式下，计数器的输入CLK、输出OUT和门控信号GATE之间的关系将会不同



(2) 控制寄存器

- 存放操作方式控制字
- 通过向控制寄存器中写入所需的控制字，决定计数器的工作方式
- 控制字是在8253初始化时用输出指令写入控制寄存器的
- 该寄存器只能写入，不能读出。



(3) 数据总线缓冲器

- 8位，双向，三态
- 用于8253和CPU数据总线之间的接口
- CPU通过该数据缓冲器对8253进行读/写。



(4) 读/写控制逻辑

- 选片信号有效时，读/写控制逻辑从系统总线接收输入信号，经过逻辑组合，产生对各部分的控制信号
- 当选片信号无效(高电平)时，数据总线缓冲器处于高阻态，8253与总线断开，CPU不能对其进行读/写操作。



计数启动方法

- 8253计数器的计数过程，可以由程序指令启动，称为软件启动
- 也可由外部电路信号启动，称为硬件启动



(1) 软件启动



从CPU写入计数初值到计数结束，实际的CLK脉冲个数比编程写入的计数初值 N 要多一个，即 $N+1$ （不可避免）。



(2) 硬件启动

- 写入计数初值后并不启动计数，而是在门控信号GATE由低电平变高后，再经CLK信号的上升沿采样，之后在该CLK的下降沿才开始计数。
- 由于GATE信号与CLK信号不一定同步，故在极端情况下，从GATE变高到CLK采样之间的延时可能会经历一个CLK脉冲宽度，因此在计数初值与实际的CLK脉冲个数之间也会有一个时钟脉冲的误差。



计数方式

- 不自动重复的计数方式：计数器每启动一次只工作一个周期(即从初值减到0)
- 自动重复的计数方式：一旦计数启动，只要门控信号GATE保持高电平，计数过程就会自动周而复始地重复下去，这时OUT端可以产生连续的波形输出。
- 在自动重复计数方式下，达到稳定状态后，因启动造成的实际计数值和计数初值之间的误差就不再存在。






2. 8253的工作方式

方式	启动计数	中止计数	自动重复	更新初值	输出波形
0	软件(写入初值)	GATE=0	否	立即有效	延时时间可变的 上跳沿 
1	硬件(GATE正跳变)		否	下一轮有效	宽度为 $N \times T_{CLK}$ 的 单一负脉冲 
2	软件(写入初值) 硬件(GATE正跳变)	GATE=0	是	下一轮有效	周期为 $N \times T_{CLK}$ 、 宽度为 T_{CLK} 的连 续负脉冲 
3	软件(写入初值) 硬件(GATE正跳变)	GATE=0	是	下半轮有效	周期为 $N \times T_{CLK}$ 的 连续方波 
4	软件(写入初值)	GATE=0	否	下一轮有效	宽度为 T_{CLK} 的单 一负脉冲 
5	硬件(GATE正跳变)		否	下一轮有效	宽度为 T_{CLK} 的单 一负脉冲 



方式0工作波形




(计数结束中断方式)

   



方式1工作波形




(可重复触发的单稳态触发器)

   



方式2工作波形




(频率发生器)

   



方式3工作波形


(方波发生器)

   



方式4工作波形


(软件触发选通)

 




方式5工作波形

(硬件触发选通)

 



3. 8253的控制字

 



8253的初始化

- 写入方式控制字

- 三个通道用的控制字端口地址是相同的
- 三个控制字写入后存入通道对应的寄存器中

- 写入计数初始值

- 读计数值（计时）

- 以普通对计数器端口读的方法取得当前计数值
- 锁存计数器的当前计数值



例：某8086微机系统中，8253的三个计数器端口地址分别为 3F0H，3F1H，3F2H，控制字寄存器端口地址为3F3H，要求通道0工作于方式3，且计数初值 $n = 1234$ 。则初始化程序为：

```
MOV AL, 00110111B ; 控制字
MOV DX, 3F3H      ; 控制端口
OUT DX, AL        ; 送控制字
MOV DX, 3F0H      ; 通道0口的地址
MOV AL, 34H       ; 计数值低字节
OUT DX, AL        ; 写低字节
MOV AL, 12H       ; 计数值高字节
OUT DX, AL        ; 写高字节
```




例：接上例，8253的端口地址分别为3F0H，3F1H，3F2H，3F3H，要求通道0工作于方式3，且计数初值 $n = 1234$ 。读当前计数值的程序为：

```
MOV AL, 0000111B ; 控制字
MOV DX, 3F3H ; 控制端口
OUT DX, AL ; 送控制字
MOV DX, 3F0H ; 通道0口的地址
IN AL, DX ; 读低字节
MOV AH, AL ; 保存
IN AL, DX ; 读高字节
XCHG AH, AL ; 存入AX
MOV CX, 1234+1 ; 求计数值
SUB CX, AX ; 得到计数值
```



4. 8253的应用举例

(1) IBM PC机中8253的应用

 



- PC机系统板上使用了一片8253定时/计数器
- 计数器1(CNT1)用于DRAM的定时刷新
- 计数器0(CNT0)用来为系统的电子钟提供时间基准，它的输出端作为系统的时钟中断源，接到8259的IR0端，用以产生计时脉冲
- 计数器2(CNT2)主要用来作为机内扬声器的音频信号源，可输出不同频率的方波信号
- 接口地址采用了部分译码方式，占用外设地址40H~5FH。在编程时，只使用这个地址范围中的40H~43H。
- 3个计数器的输入时钟频率均为1.19 MHz。



- 计数器0初始化为方式3，产生周期的方波信号，计数初值为0000H。OUT₀输出方波信号的频率为 $1.19 \text{ MHz} / 65536 = 18.2 \text{ Hz}$ 。由于OUT₀在系统主板上与8259的中断请求输入线IR₀相连接，所以每秒将会产生18.2次中断请求，该中断请求用于维护系统的日历钟
- 计数器1初始化为方式2，计数初值取18， $18 / 1.19 \text{ MHz} = 15 \mu\text{s}$ ，即每15 μs 对动态存储器刷新一次
- 计数器2初始化为方式3，控制扬声器发出频率为1 kHz的声音，故取计数初值为1190。在IBM PC中，要使扬声器发声，还必须使8255的PB₁和PB₀输出高电平。8255的B口地址为61H



; CNT₀初始化

MOV AL, 36H ; 选择计数器0, 写双字节计数值
; 方式3, 二进制计数

OUT 43H, AL ; 控制字写入控制寄存器

MOV AL, 0 ; 选最大计数值(65 536)

OUT 40H, AL ; 写低8位计数值

OUT 40H, AL ; 写高8位计数值

; CNT₁初始化

MOV AL, 54H ; 选择计数器1, 低8位单字节计数值
; 方式2, 二进制计数

OUT 43H, AL

MOV AL, 18

OUT 41H, AL ; 计数值写入计数器1



; CNT₂初始化

MOV AL, 0B6H ; 选择计数器2, 双字节计数值
; 方式3, 二进制计数

OUT 43H, AL

MOV AX, 1190

OUT 42H, AL ; 送低字节到计数器2

MOV AL, AH ; (AH)←高字节计数值

OUT 42H, AL ; 高8位计数值写入计数器2

IN AL, 61H ; 读8255的B口

MOV AH, AL ; 将B口内容保存

OR AL, 03 ; 使PB0=PB1=1

OUT 61H, AL ; 使扬声器发声

...


MOV AL, AH ; 恢复8255B口状态

OUT 61H, AL



 (2) 脉冲发生器

要求：3个计数器
CLK频率均为
2MHz。要求计数器0在定时100 μ s后产生中断请求；计数器1用于产生周期为10 μ s的对称方波；计数器2每1ms产生一个负脉冲。编写8253的初始化程序。





图中地址总线信号A15~A2经译码电路产生片选信号选中8253。根据图中译码器的连接方式可知，该8253的接口地址范围为FF04H~FF07H。FF04H对应于计数器1，FF05H对应于计数器2，FF06H对应于计数器3，FF07H对应于控制寄存器。

根据要求可知，计数器0应工作于方式0，计数初值 $=100\mu\text{s}/0.5\mu\text{s}=200$ (CLK的周期 $=0.5\mu\text{s}$)；计数器1应工作于方式3，计数初值 $=10\mu\text{s}/0.5\mu\text{s}=20$ ；计数器2应工作于方式2，计数初值 $=1\text{ ms}/0.5\mu\text{s}=2000$ 。以下是8253的初始化程序。



INIT8253: MOV DX, 0FF07H

MOV AL, 10H ; 计数器0, 只写计数值低8位, 方式0, 二进制计数
OUT DX, AL

MOV AL, 56H ; 计数器1, 只写计数值低8位, 方式3, 二进制计数
OUT DX, AL

MOV AL, 0B4H ; 计数器2, 先写高8位, 再写低8位, 方式2, 二进制计数
OUT DX, AL

MOV DX, 0FF04H

MOV AL, 200 ; 计数器0的计数初值
OUT DX, AL

MOV DX, 0FF05H

MOV AL, 20 ; 计数器1的计数初值
OUT DX, AL

MOV DX, 0FF06H

MOV AX, 2000 ; 计数器2的计数初值
OUT DX, AL

MOV AL, AH
OUT DX, AL



7.3 可编程外围接口芯片8255A及其应用

0. 概述

1. 8255的外部引脚及内部结构
2. 8255的工作方式
3. 8255的控制字及状态字
4. 8255的应用举例



0. 概述

- 并行接口：一次可以同时传送一个数据的所有位
- 并行接口的数据传送方向：一是单向传送(只作为输入口或输出口)，另一种是双向传送(既可作为输入口，也可作为输出口)
- 并行接口的可编程性：

不可编程：简单(如锁存器或三态门)


可编程：复杂，功能完善的并行接口中一般人都包括输入/输出数据寄存器、控制寄存器(存放控制命令)、状态寄存器(保存当前工作状态)和总线缓冲器等部件

8255是Intel公司为80×86系列CPU配套的可编程并行接口芯片。通用性较强；使用灵活；典型的可编程并行接口。




1. 8255的外部引脚及内部结构

A ₁	A ₀	定义
0	0	选择A口
0	1	选择B口
1	0	选择C口
1	1	选择控制寄存器

 




内部结构

 



与系统总线的连接示意图

 



2. 8255的工作方式

■三种基本的工作方式：

方式0：基本输入/输出方式

方式1：选通的输入/输出方式

方式2：双向传输方式


■A口可以工作在方式0、方式1或方式2，B口和C口只能工作于方式0或方式1。

■3个端口的工作方式可通过软件编程来设定。



方式0

 - A口、C口的高4位，B口、C口的低4位可分别定义为输入或输出，它们互相独立，故共有16种不同的组合。例如，可定义A口和C口高4位为输入口，B口和C口低4位为输出口



- 定义为输出的口均有锁存数据的能力，而定义为输入的口则无锁存能力
- 在方式0下，C口有按位进行置位和复位的能力



方式0的应用方式之一

- 无条件传送方式：传送数据的双方互相了解，不需要发控制信号给对方，也不需要查询对方状态，CPU只需直接执行输入/输出指令便可将数据读入或写出。
- 在无条件传送方式下，A、B、C 3个口的全部24位都可以用做数据线



方式0的应用方式之二

- 查询工作方式：需要通信双方互相了解对方的状态，但方式0由于没有规定固定的应答信号，这时常将C口的高4位(或低4位)定义为输入，用来接收外设的状态信号；而将C口的另外4位定义为输出，用来产生控制信号。
- 此时的A、B口可用来传送数据。



方式1


- 也称为选通的输入/输出方式

- A、B、C 3个口被分为两组

- A组：A口和C口的高4位，A口可由编程任意设定为输入口或输出口，C口的高4位则用作A口输入/输出操作的控制和同步信号


- B组包括B口和C口的低4位，B口可由编程任意设定为输入口或输出口，C口的低4位则用作B口输入/输出操作的控制和同步信号

- A口和B口的输入数据和输出数据都被锁存

 




方式1（A口、B口都设定为输出口）

 


- 利用C口的6根线作为A口和B口的控制信号。控制信号线的安排是固定的，不允许改变：A口使用 PC_3 、 PC_6 和 PC_7 ，而B口用 PC_0 、 PC_1 和 PC_2 。




工作方式1下的数据输出时序

 

 




方式1（A口、B口都设定为输入口）

 

- 利用C口的6根线作为A口和B口的控制信号。控制信号线的安排是固定的，不允许改变：A口使用 PC_3 、 PC_4 和 PC_5 ，而B口用 PC_0 、 PC_1 和 PC_2 。




工作方式1下的数据输入时序


 




端口A方式1输入

 


端口B方式1输入

  



方式2

 
- 双向传输方式。只有A口可以工作在这种方式
- 外设能利用8位数据线与CPU进行双向通信，此时A口既作为输入口又作为输出口




- 利用C口的5根线来提供双向传输所需的控制信号
- 当A口工作于方式2时，B口可以工作在方式0或方式1，而C口剩下的3根线可作为零散的输入/输出线使用或用做B口方式1之下的控制信号线。



工作方式2下的工作时序

 


 




3. 8255的控制字及状态字

方式控制字

 




C口的位控制字

 




方式1时的状态字

 

方式2时的状态字

 




控制信号状态定义

$\overline{\text{CS}}$ A_1 A_0	$\overline{\text{RD}}$ $\overline{\text{WR}}$	功能
0 0 0	0 1	读A口
0 0 1	0 1	读B口
0 1 0	0 1	读C口
0 0 0	1 0	写A口
0 0 1	1 0	写B口
0 1 0	1 0	写C口
0 1 1	1 0	写控制寄存器
1 × ×	1 1	$D_0 \sim D_7$ 三态




4. 8255的应用举例

(1) 与系统总线的连接（全译码）

 



(2) 初始化及应用举例：查询方式的打印机接口

 



8255的初始化程序如下：(8255的地址范围为0FF00H~0FF03H)

INIT: MOV DX, FF03H ;8255的控制寄存器端口地址送DX

MOV AL, 10000001B ;A组方式0: A口、C口高4位输出


;B组方式0: B口、C口低4位输入

OUT DX, AL ;方式控制字送控制寄存器

MOV AL, 00001101B ;C口的按位操作控制字

;使PC₆初始状态置为1

OUT DX, AL ;C口位操作控制字送控制寄存器

 



打印一批字符的程序段:

MOV CX, COUNT ;将字符串长度作为循环次数

MOV SI, OFFSET DATA ;取字符串首地址

GOON: MOV DX, 0FF02H ;0FF02H为C口的地址

IN AL, DX ;从C口读入打印机的BUSY信号状态

AND AL, 02H ;测试打印机状态(位1)

JNZ GOON ;若BUSY为高电子, 则循环等待

MOV AL, [SI] ;否则取一个字符

MOV DX, 0FF00H ;0FF00H为A口的地址

OUT DX, AL ;输出一个字符到A口

MOV DX, 0FF02H ;准备在PC₆上生成一个负脉冲

MOV AL, 0

OUT DX, AL ; 因仅PC₆接打印机, 故由C口输出00H将使PC₆变低


MOV AL, 40H

OUT DX, AL ;再使PC₆变高, 在PC₆上生成一个STROBE负脉冲

INC SI ;指向下一个字符

LOOP GOON ;若未结束, 则继续

HLT

 

MOV DX, 0FF03H
MOV AL, 00001100B
;PC6复位(=0)
OUT DX, AL
MOV AL, 00001101B
;PC6置位(=1)
OUT DX, AL



7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A


0. 串行通信的基本概念

1. 可编程串行通信接口芯片8251A

2. RS-232C串行接口和8251A应用



0. 串行通信的基本概念

 

串行数据通信系统模型

DTE- Data Terminal Equipment,常常是计算机.

DCE- Data Communication Equipment,常常是MODEM,也可以是计算机.

串行接口 – 主要是8251A,16550,8250等IC, 连接DTE和DCE.



基本概念

- 数据传送的方向
- 数据的传输速率
- 信号的调制与解调
- 串行通信数据格式
- 串行通信的数据校验



(1) 数据传送的方向


1.单工(Simplex): 通信是单向的。



2.半双工(Half duplex): 半双工指A能发信号给B, B也能发信号给A, 但这两个过程不能同时进行,A或B发送完后要切换到接受状态。典型的例子就是对讲机。



 3.全双工(Duplex): 在A给B发信号的同时, B也可以给A发信号。典型的例子就是打电话。





(2) 传输速率

波特率： 单位时间传送的位数，单位**bps(bit/s)**。

波特率因子**K**： 每**BIT**占用的时钟周期数。

**K=接收或发送时钟频率/比特率，可取
1, 16, 32, 64**



例1：一个异步串行发送器，发送具有8位数据位的字符，在系统中使用一个奇偶校验位和两个停止位。若每秒发送100个字符，则其波特率为多少？

格式



$$100 * (1+8+1+2) = 1200 \text{ bps}$$

例2：一个异步串行发送器，发送具有7位数据位的字符，传送波特率为1800，字符格式为：1个奇偶校验位，1个停止位，问，十秒钟内传送了多少个字符？

$$10 * 1800 / (1+7+1+1) = 1800$$





(3) 信号的调制与解调

数据通信传输的是数字信号，要求传送线的频带很宽，若传输带宽很窄，直接传输数字信号，信号就要发生畸变。因此，需用调制器将数字信号转换成模拟信号，经传输后再用解调器将其转换成数字信号。


根据载波 $A\sin(\omega t + \varphi)$ 的三个参数：幅度、频率、相位，常用的调制技术：

  - 幅度调制 **Amplitude-Modulating (AM)**
- 频移键控法 **Frequency-Shift Keying (FSK)**



用调幅正弦波表示数字**1**和**0**

用两种不同频率正弦波表示数字**1**和**0**

 




(4) 串行通信数据格式

在数据通信中，传输的对象是一系列的 0 和 1，这些 0、1 在不同的位置有不同的含义，这些含义都要事先约定好。


在通信中，两种最基本的串行通信方式：异步串行通信、同步串行通信

不使用共同的时钟
和同步信号

使用同步信号

 

异步通讯的数据帧格式

 

同步通讯的数据帧格式



异步串行通信与同步串行通信的对比

异步串行通信	同步串行通信
双方使用各自的时钟	双方使用同一时钟
一帧以字符为单位(一个字符帧的长度取决于帧格式)	以数据块为单位(数据块长度可变)
传输效率低	效率高，速度快
应用于传输速率不高时，简单，应用较广	应用于大批量，高速率数据通信场合



(5) 串行通信的校验方法

串行通信主要适用于远距离通信，因而噪声和干扰较大，为了保证高效而无差错地传送数据，对传送的数据进行校验就成了串行通信中必不可少的重要环节。

常用的校验方法有：

奇偶校验

循环冗余校验(CRC)



奇偶校验

- 这种校验方法主要用于对一个字符的传送过程进行校验。
- 奇偶校验可以检查出一个字节中发生的单个错误。
- 奇偶校验不能自动纠错，发现错误后需“重传”。



2. 可编程USART通信接口芯片8251A

(1) 基本功能:


1) 可用于同步和异步通信方式(通信方式通过对方式字编程规定)


同步方式: 波特率**0-64Kbps**, 每字符为**5, 6, 7, 8**位, 可使用内部同步检测和外部同步检测, 能自动插入同步字符。

异步方式: 波特率 **0-19.2Kbps**, 每字符可为**5, 6, 7, 8**位, 自动增加起始位、停止位和校验位。时钟**TxC, RxC**速率为波特率的**1, 16**和**64**倍。

2) 完全双工, 双缓冲器接收器和发送器;

3) 出错检测: 具有奇偶、溢出和帧错等检测电路。

 

 



TxD: 发送数据

TxRDY: 发送准备好

TxE: 发送器空

TxC: 发送器时钟

(同步: $\text{Freq of TxC} = \text{Baud Rate}$)

(异步: $\text{Freq of TxC} = \text{Baud Rate} * \text{Factor}$)

SYNDET: 同步检测/断点检测

RxC: 接收时钟

(同步: $\text{Freq of RxC} = \text{Baud Rate}$)

(异步: $\text{Freq of RxC} = \text{Baud Rate} * \text{Baud Factor}$)

读写控制逻辑: 接受CPU的下列控制信号

复位信号使8251A进入IDLE状态

1A用来产生内部的定时信号

有效,CPU对8251A进行写操作

有效,CPU对8251A进行读操作

Handshaking signals between
CPU and Modem

DTR: 数据终端准备好

DSR: 数据装置准备好

RTS: 请求发送

CTS: 清除发送信号

操

控制

$\overline{\text{RTS}}$

接收缓冲
冲器


RxD

SYNDET



(2) 8251A编程


编程流程

 




方式字

异步方式

 

同步方式

 




命令字




状态字

 



8251A读写操作端口选择表

C/ $\overline{D}$	$\overline{RD}$	$\overline{WR}$	$\overline{CS}$	端口选择和操作
0	0	1	0	CPU从8251A接收数据寄存器读数据
0	1	0	0	CPU向8251A发送数据缓冲器写数据
1	0	1	0	CPU从8251A状态寄存器读状态
1	1	0	0	CPU向8251A写控制字（先方式字寄存器、后命令字寄存器）
X	X	X	1	数据总线悬空

 




(3) 8251与CPU的数据交换

1) 查询方式

采用查询方式，在数据交换前应读取状态寄存器。

状态寄存器 $D_0=1$ ，CPU可以向8251数据端口写入数据，完成串行数据的发送；

 状态寄存器 $D_1=1$ ，CPU可以从8251数据端口读出数据，完成一帧数据的接收。





2) 中断方式

8251没有单独的中断请求引脚:

- **TxRDY**引脚可以作为发送中断请求
- **RxRDY**引脚可以作为接收中断请求
- 收发均采用中断方式时, **TxRDY**、**RxRDY**可以通过或门与系统总线的中断请求线连接。
在**CPU**响应中断转到**ISP**中时, 再对状态寄存器进行查询, 以区分是发送中断还是接收中断。



3) 8251编程示例

例：编写8251异步模式下的接收和发送程序，完成256个字符的发送和接收，设端口地址：208H，209H，波特率因子16，1起始位，1停止位，无奇偶校验，每字符8位。

发送程序

LEA DI, Buf1		MOV AL, 01001110B	;方式选择字
MOV DX, 209H		MOV DX, AL	
MOV AL, 00H	;复位	MOV AL, 00110111B	;工作命令字
OUT DX, AL		OUT DX, AL	
CALL DELAY		MOV CX, 256	;发送256字节
MOV AL, 00H	;复位	NEXT: MOV DX, 209H	;状态字寄存器209H
OUT DX, AL		IN AL, DX	;状态字
CALL DELAY		AND AL, 01H	;TxRDY?
MOV AL, 00H	;复位	JZ NEXT	
OUT DX, AL		MOV AL, [DI]	
CALL DELAY		MOV DX, 208H	;数据寄存器208H
MOV AL, 40H	;复位命令	OUT DX, AL	;发送
OUT DX, AL		INC DI	
		LOOP NEXT	



接收程序：接收256字节，放在buf2中

Data segment

buf2 DB 256 dup(?)

Data ends

⋮

MOV DX,209H

MOV AL,00H ;复位

OUT DX, AL

CALL DELAY

MOV AL,00H ;复位

OUT DX, AL

CALL DELAY

MOV AL,00H ;复位

OUT DX, AL

CALL DELAY

MOV AL,40H ;复位

OUT DX, AL

MOV AL, 01001110B ;方式字

OUT DX, AL

MOV AL, 00110111B ;命令字

OUT DX, AL

MOV CX, 256 ;接收256字节

MOV SI, 0

NEXT: MOV DX, 209H

IN AL, DX ;状态字

AND AL, 02H ;RXRDY?

JZ NEXT

MOV DX, 208H

IN AL, DX ;接收1字符

MOV buf2[SI], AL

INC SI


LOOP NEXT



3. 串行接口标准

RS-232C 串行接口标准

串行通讯系统

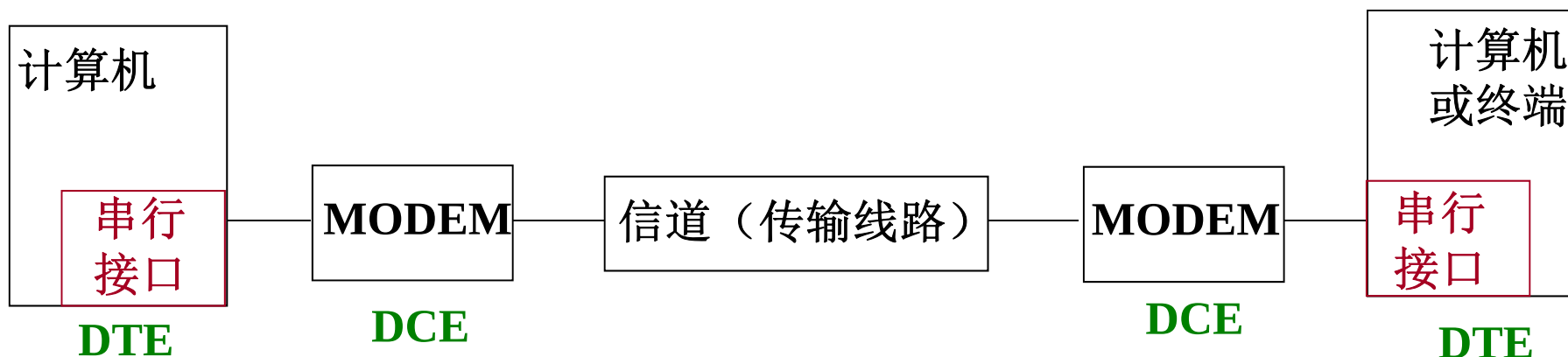


为了使来自不同厂家的计算机、外部设备以及数据通信设备都能正确连接，这个接口的机械特性、电气特性、功能特性都要遵循一定的规范，也就是要有一个标准。



RS-232C


 
(Recommended Standard推荐标准) 是美国电子工业协会 (EIA) 推荐的标准串行接口，是应用于数据通信设备和数据终端设备之间的标准接口。通常有两个信道 COM1、COM2。





接口机械特性

目前**COM1**、**COM2** 均使用**9**针连接器。

  



接口功能特性

RS-232C的引脚

9针引脚	25针引脚	名称	25针引脚	名称
	1	保护地	12	次信号载波检测
3	2	发送数据TxD	13	次信号清除发送
2	3	接收数据RxD	14	次信号发送数据
7	4	请求发送RTS	16	次信号接收数据
8	5	清除发送CTS	19	次信号请求发送
6	6	数据装置准备好DSR	21	信号质量检测
5	7	信号地GND	23	数据速率检测
1	8	载波检测CD	24	终端发生器时钟
4	20	数据终端准备好DTR	9、10	保留
9	22	振铃提示RI	11	未定义
	15	发送时钟TxC	18	未定义
	17	接收时钟RxC	25	未定义



DCD 数据载波检出 (**DCE→DTE**) 当本地**DCE**收到对方的**DCE**设备送来的载波信号时, 使**DCD**有效, 通知**DTE**准备接收, 并且由**DCE**将接收到的载波信号解调为数字信号, 经**RxD**线送给**DTE**。

RI 振铃信号 (**DCE→DTE**) 当**DCE**收到交换机送来的振铃呼叫信号时, 使该信号有效, 通知**DTE**已被呼叫。



接口电气特性

标准规定：逻辑“1”信号，电平在 $-3V \sim -15V$ 之间；

逻辑“0”信号，电平在 $+3V \sim +15V$ 之间；

因此，使用RS-232C与微机接口时，需要将TTL电平（ $0 \sim 5V$ ）与RS-232C电平进行转换。


MAXIM公司

MAX232/MAX233

是现在常用的TTL↔

RS232C电平转换器


，其最大的优点是只需单+5V电源。

 




系统连接

(1) 采用Modem(DCE)和电话网通信时的信号连接

 




(2) 采用专用线通讯时的信号连接

 




(3) 无Modem的标准连接

 




(4) 无Modem的最简单的方式:

 



应用电路

 

要求: 8251A的波特率为
2400, 波特率系数为16,
假设数据端口地址为
0E0H, 控制端口地址为
0E1H。



初始化程序:

```
MOV AL,00H      ;复位
OUT 0E1H, AL
CALL DELAY
OUT 0E1H, AL    ;复位
CALL DELAY
OUT 0E1H, AL    ;复位
CALL DELAY
MOV AL,40H      ;复位
OUT 0E1H, AL    ;复位
CALL DELAY
MOV AL, 01001110B ;方式字
OUT 0E1H,AL
MOV AL, 00100111B
; 命令字, 启动发送器和接收器
OUT 0E1H,AL
```

设发送数据已放入AH中, 数据输出程序如下:

```
WAIT: IN AL, 0E1H      ;状态字
      TEST AL, 01H      ;RXRDY?
      JZ WAIT
      MOV AL, AH
      OUT 0E0H, AL
```